

1ª Lista de Exercícios

25/10/2011

1. Converta os seguintes números decimais para binário:
 - (a) 66
 - (b) -49, 87
 - (c) 1897, 001
 - (d) -2004
2. efetue as operações a seguir, considerando que os números estão em complemento de dois:
 - (a) $-11110,0011 + 100,0101$
 - (b) $100100011,1001 - 111001101,0110$
 - (c) $101111010100,011 + 1110,0011$
3. Simplifique as funções abaixo usando Karnaugh:
 - (a) $F(x, y, z) = \overline{xyz} + \overline{x}yz + x\overline{yz} + xyz$
 - (b) $F(w, x, y, z) = \overline{wx}\overline{yz} + \overline{w}xyz + wx\overline{yz} + xy\overline{z}$
 - (c) $F(x, y, z) = [(x + \overline{y})\overline{yz}](x\overline{y} + \overline{x}y)$
4. Use mapas de Karnaugh para mostrar que as expressões abaixo são verdadeiras
 - (a) $w'z' + w'xy + wx'z + wxyz = w'z' + xyz + wx'y'z + wyz$
 - (b) $z + y' + yz' = 1$
 - (c) $xy'z' + x' + xyz' = x' + z'$
 - (d) $xy + x'z + yz = xy + x'z$
5. Use álgebra Booleana para provar que XOR = XNOR para três entradas.
6. Converta o "somador completo":

$$\begin{aligned} S &= x \oplus y \oplus C_{in} \\ C_{out} &= xy + C_{in}(x \oplus y) \end{aligned}$$

para utilizar onze portas NAND de duas entradas.

7. Projete um circuito de 4 bits cuja saída assume 1 quando a entrada é um número de Fibonacci (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13).
8. Implemente o circuito do sub-item anterior usando um multiplexador 8:1.
9. Qual a função sintetizada pelo circuito abaixo? Apresente a tabela-verdade, o diagrama de Karnaugh e a função minimizada.

