

Primeira Prova

1) Projete um circuito combinacional que computa a paridade par de uma palavra de quatro bits. O bit de paridade deve ser gerado de tal forma que o número de bits em **1** no quinteto seja par. Use um decodificador ou um seletor, além de outros componentes que julgar necessário. [6 pontos]

2) Projete uma máquina de estados que recebe uma seqüência de quatro bits em sua entrada ent, os copia na saída sai e insere um bit de paridade par na seqüência de saída, a cada quatro bits recebidos. Seu projeto deve conter um diagrama de estados, as funções de próximo estado e de saída, bem como a implementação destas funções com flip-flops tipo D. [12 pontos]

3) Traduza para assembly do MIPS a função abaixo: [12 pontos]

```
int fat(int n) {
    int i,j;
    j=1;
    if (n > 1)
        for (i=1; i <= n; i++)
            j = j*i;
    return(j);
}
```

Segunda Prova

1) Mostre como implementar a instrução BRANCH-AND-LINK definida abaixo. Sua resposta deve conter: [20 pontos]

- (i) um diagrama claro e limpo com o circuito de dados do processador;
- (ii) um diagrama de tempos completo da execução desta instrução;
- (iii) explique por que o endereço de retorno é em PC+8?

bal desl # \$31←PC+8 , PC←(PC+4)+(ext(desl)≪2) (formato I)

2) Traduza o trecho de programa abaixo assembly do MIPS. [10 pontos]

Para facilitar a correção indique os registradores como ri, rv, etc.

```
typedef struct A {
    int a;
    int b;
    int d;
    ind m;
} Atype;

Atype v[1024];
int i;
for (i=0; i < 1024; i+=1) {
    v[i].d = v[i].a / v[i].b;
    v[i].m = v[i].a % v[i].b;
}
```

Prova Substitutiva

1) Você deve acrescentar ao processador o circuito que suporta uma nova instrução que executa a multiplicação de dois registradores e soma o produto ao conteúdo de um terceiro registrador. O resultado é armazenado nos registradores hi e lo. Esta nova instrução é chamada de *multiply-add*, *madd*, com resultado em 64 bits.


```
#define i64 (long long);
i64 X[1024];
int A[1024],B[1024],C[1024];

for(i=0; i<1024; i++)
    X[i] =
        (i64)( (A[i]*B[i])+C[i] );
```


Mostre como acrescentar a instrução *madd* ao conjunto de instruções do processador. Sua resposta consiste de três partes: (i) indique claramente quaisquer circuitos e ligações adicionais no diagrama [10 pontos]; (ii) um diagrama de blocos indicando os componentes e as ligações internas da nova unidade funcional *multiply-add* [5 pontos]; e (iii) traduza o programa acima para assembly do MIPS [10 pontos].

Para facilitar a correção indique os registradores como ra, rb, etc.
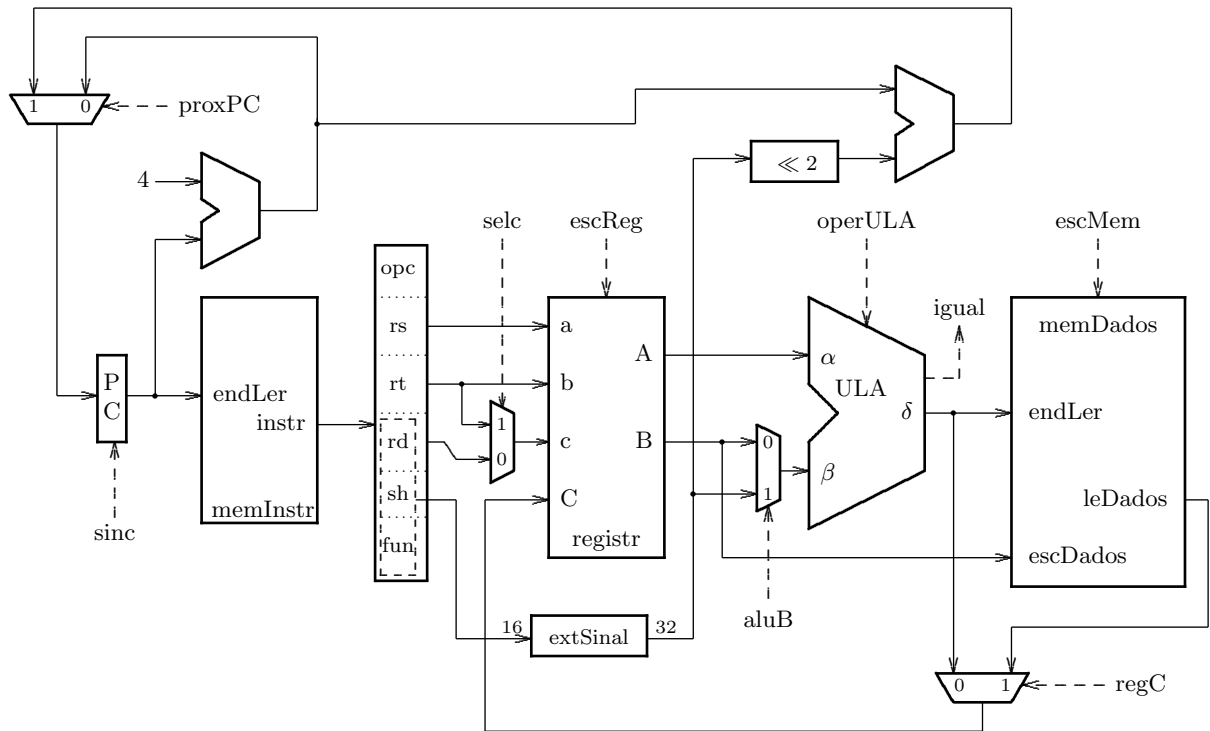
```
MULTIPLY-ADD    madd r1,r2,r3    # hi&lo ← r1*r2 + r3                (formato R)
```



 2) A figura ao lado mostra um contador síncrono de três bits. (a) com base neste projeto, mostre como construir um contador de 8 bits; (b) escreva uma equação para a velocidade máxima de operação do circuito do item (a). [5 p]



Exame Final

1) Suponha que uma biblioteca VHDL contenha a seguinte primitiva, que é um *circuito combinacional*: `mult-por-1(A,B,S,R,N) ≡ R <= (S ? A+B : 0&A)`

sendo A e B inteiros representados em N bits, R é um inteiro representado em $N + 1$ bits, S é um bit, e $X\&Y$ representa a concatenação de X com Y , N é o parâmetro que indica a largura do componente `mult-por-1`, e $(x ? y : z)$ é a expressão de seleção da linguagem C. [40 pontos]

(a) Usando várias instâncias de `mult-por-1`, mostre como implementar um multiplicador combinacional de 5×5 bits (cinco×cinco);

(b) Supondo que o pior caso do tempo de propagação do componente `mult-por-1` seja proporcional a N , qual o pior caso do tempo de propagação do multiplicador? Justifique;

(c) Usando registradores de largura apropriada, mostre como transformar o circuito do item (a) para permitir a multiplicação de mais de um número simultaneamente, i.e. mostre como segmentar o multiplicador;

(d) Dê uma especificação para a temporização do seu projeto no item (c) e a justifique.

2) Considere um novo modo de endereçamento a ser adicionado ao conjunto de instruções do MIPS. Neste novo modo, o primeiro operando e o resultado são o mesmo registrador e o segundo operando é buscado da memória. Por exemplo, a instrução `addm` é definida como

```
addm r1, desloc(r2) # r1 := r1 + Mem[ desloc + r2 ]
```

(a) Mostre como implementar a instrução `addm` no processador visto em aula. Adicione quaisquer circuitos necessários e indique os sinais que controlam a execução desta instrução;

(b) desenhe um diagrama de tempo para a execução desta instrução no processador com suas adições. [40 pontos]

3) Traduza o trecho de programa abaixo para assembly do MIPS. [30 pontos]

Para facilitar a correção indique os registradores como `ri`, `rx`, etc.

```
int fun(int,int);
int a, b, i, j, x[NNN], y[MMM], z[PPP];
a = 16 * y[68000];
j = fun(a,13);
b = x[ y[ z[j] ] ];
```